

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Trabalho 1 - Sistemas Digitais

Matheus Claudino Bica

Cartão 164383

Caixa 1 - Operador AND de 8 bits de entrada, sendo saída “1111”&resultado_and

Caixa 2 - Multiplicador sem sinal usando operador *

Sumário

Frequência Máxima: 189.451MHz


main Project Status (09/13/2018 - 20:05:58)			
Project File:	trabalho1_Bica_2018_2.xise	Parser Errors:	No Errors
Module Name:	main	Implementation State:	Placed and Routed
Target Device:	xc3s50-5pq208	• Errors:	No Errors
Product Version:	ISE 14.7	• Warnings:	No Warnings
Design Goal:	Balanced	• Routing Results:	All Signals Completely Routed
Design Strategy:	Xilinx Default (unlocked)	• Timing Constraints:	All Constraints Met
Environment:	System Settings	• Final Timing Score:	0 (Timing Report)

Device Utilization Summary				
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)
Number of Slice Flip Flops	16	1,536	1%	
Number of 4 input LUTs	30	1,536	1%	
Number of occupied Slices	18	768	2%	
Number of Slices containing only related logic	18	18	100%	
Number of Slices containing unrelated logic	0	18	0%	
Total Number of 4 input LUTs	30	1,536	1%	
Number of bonded IOBs	19	124	15%	
Number of MULT18X18s	1	4	25%	
Number of BUFGMUXs	1	8	12%	
Average Fanout of Non-Clock Nets	3.32			


Parte do código do TestBench relevante para análise:

```
2  -- Stimulus process
3  stim_proc: process
4  begin
5      wait for 100 ns;
6      wait for clk_period*10;
7      -- insert stimulus here
8      reset <= '0';
9
10     updown1 <= '0';
11     updown2 <= '0';
12     selectionOption <= '0';
13     wait for clk_period*16;
14
15     updown1 <= '0';
16     updown2 <= '0';
17     selectionOption <= '1';
18     wait for clk_period*16;
19
20     updown1 <= '1';
21     updown2 <= '0';
22     selectionOption <= '0';
23     wait for clk_period*16;
24
25     updown1 <= '1';
26     updown2 <= '0';
27     selectionOption <= '1';
28     wait for clk_period*16;
29
30     wait;
31 end process;
32 END;
```

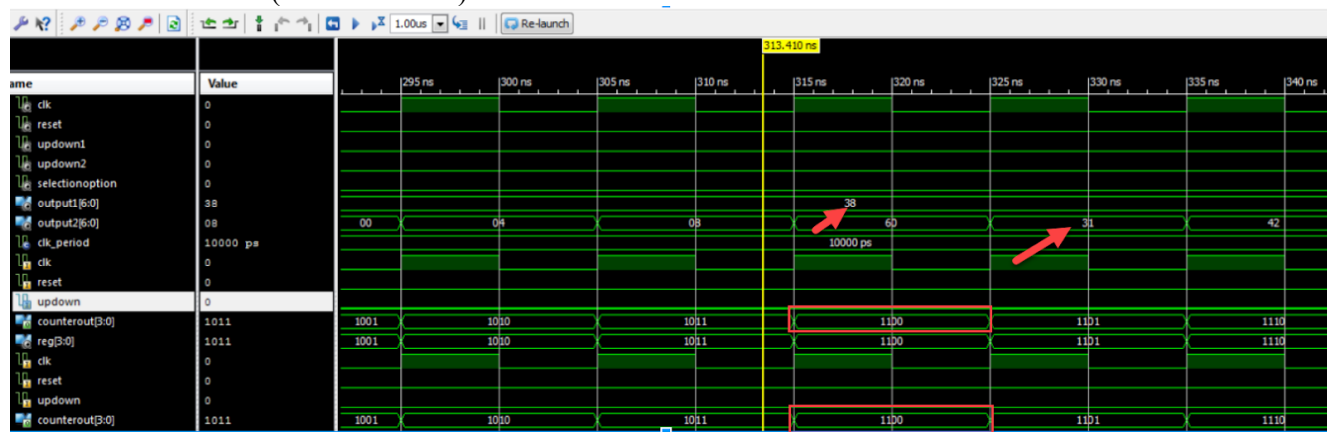
TestBench com atraso(Saída em Hexa) → AND:



Zoom(Saída em Hexa) → AND:

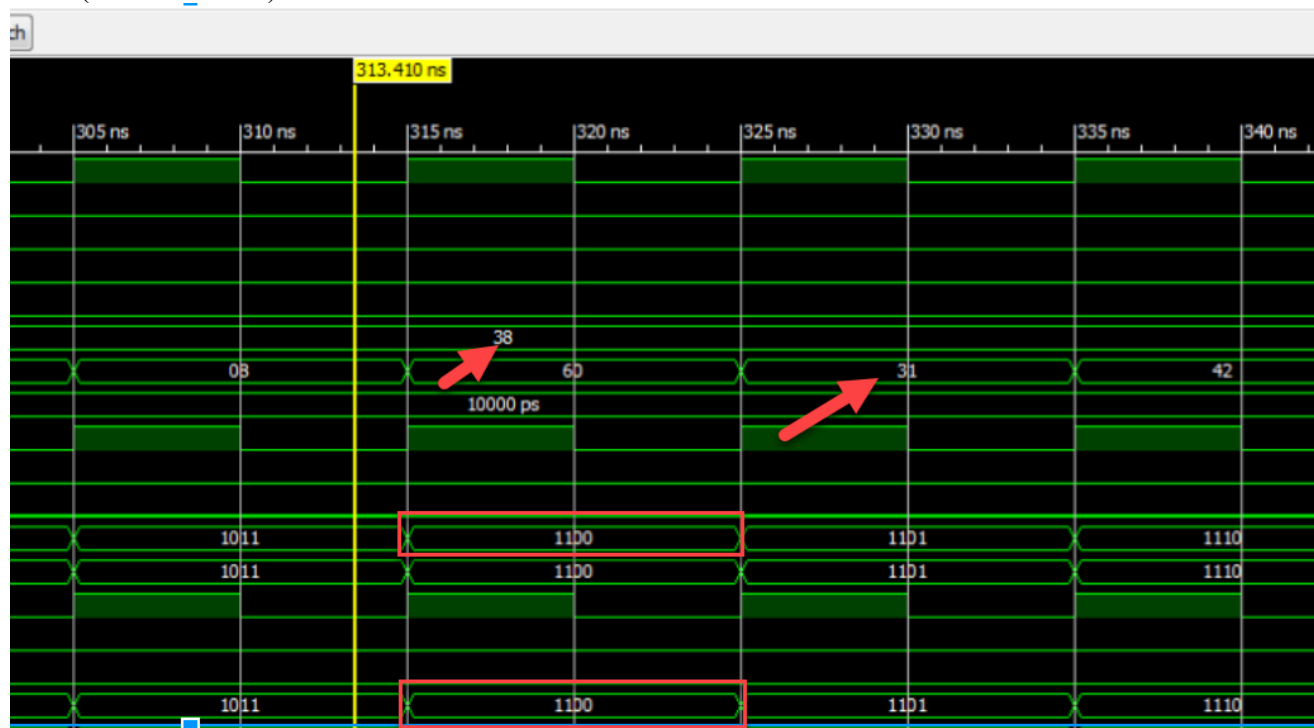

 TestBench com atraso(Saída em Hexa) → Mult:



Zoom(Saída em Hexa) → Mult:


 


Tabela para comparação de saída do nibble7seg (em hexa):


Número de Saída → Representação em Hexa

0 → 1	1 → 4F	2 → 12	3 → 6	4 → 4C	5 → 24	6 → 20	7 → F
8 → 0	9 → 4	A → 8	B → 60	C → 31	D → 42	E → 30	F → 38

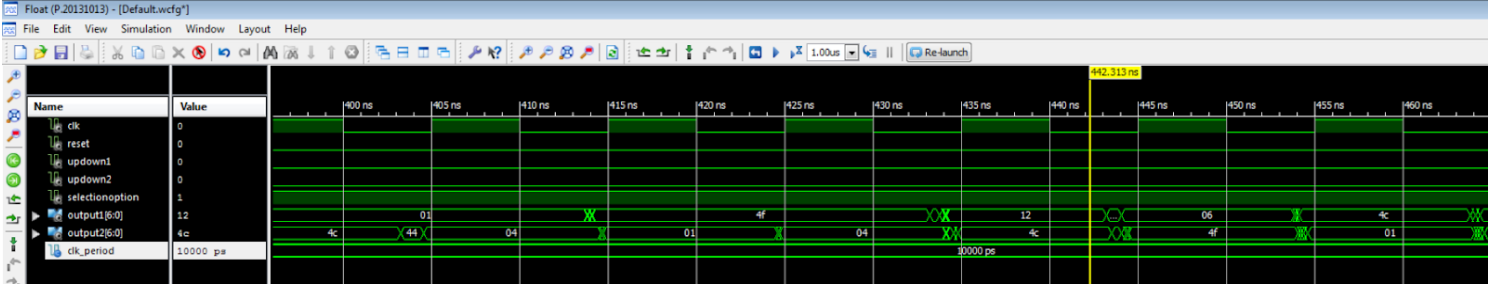TestBench sem atraso(Saída em Hexa) → Mult:




 TestBench sem atraso(Saída em Hexa) → And:



RTL Schematic:

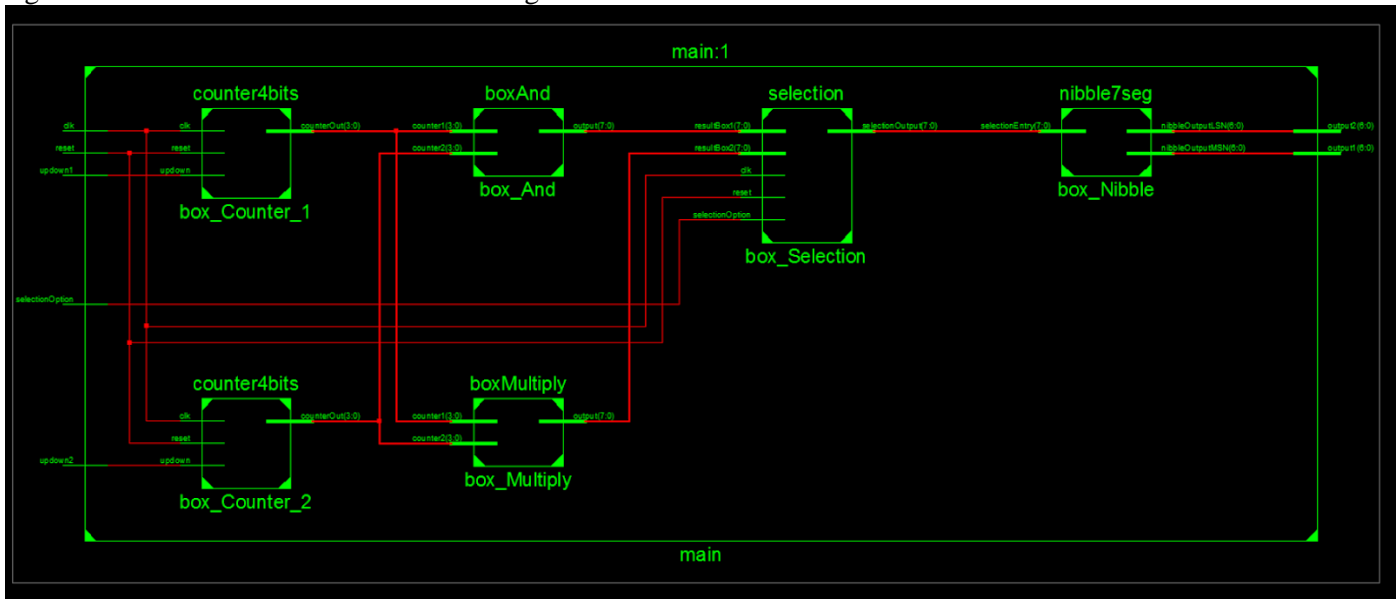Utilizei somente um **nibble7seg** que recebe os 8bits e divide em cada saída um 7 segmentos com os 4bits mais significativos e outra com os 4 bits menos significativos.



Technology Schematic:

